

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA ASTRONOMÍA, FÍSICA Y
COMPUTACIÓN.

ORGANIZACIÓN DEL COMPUTADOR

TEÓRICOS:

PABLO A. FERREYRA – NICOLAS WOLOVIC


PRÁCTICOS:

DELFINA VELEZ

AGUSTÍN LAPROVITA


GONZALO VODANOVICK

VALENTIN BASEL

 

Algebra Booleana y Computetas

 - ▶ Para facilitar el seguimiento del tema nos basaremos fielmente en el siguiente libro



Algebra Booleana y Computas

- ▶ Entiendo que está en Biblioteca y si no por favor pídanlo a los profesores del práctico.

DISEÑO DIGITAL

TERCERA EDICIÓN

M. Morris Mano

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES

TRADUCCIÓN

Roberto Escalona García
Ingeniero Químico
Universidad Nacional Autónoma de México

REVISIÓN TÉCNICA

Gonzalo Duchén Sánchez
Sección de Estudios de Postgrado e Investigación
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Culhuacán
Instituto Politécnico Nacional

Libro de Base para este Tema

- ▶ En particular este tema se desarrolla en el capítulo 2 del libro:

2 **ÁLGEBRA BOOLEANA Y COMPUERTAS LÓGICAS** 33

2-1	Definiciones básicas	33
2-2	Definición axiomática del álgebra booleana	34
2-3	Teoremas y propiedades básicos del álgebra booleana	37
2-4	Funciones booleanas	40
2-5	Formas canónicas y estándar	44
2-6	Otras operaciones lógicas	51
2-7	Compuertas lógicas digitales	53
2-8	Circuitos integrados	59

Función O-Exclusivo

3-8 FUNCIÓN OR EXCLUSIVO

La función OR exclusivo (XOR), denotada por el símbolo $\oplus$, es una operación lógica que efectúa la operación booleana siguiente:

$$x \oplus y = xy' + x'y$$


Es igual a 1 si sólo x es igual a 1 o sólo y es igual a 1, pero no si ambas son 1. El NOR exclusivo, también llamado equivalencia, realiza la operación booleana siguiente:

$$(x \oplus y)' = xy + x'y'$$


Es igual a 1 si tanto x como y son 1 o si ambas son 0. Se puede demostrar que el NOR exclusivo es el complemento del OR exclusivo con la ayuda de una tabla de verdad o por manipulación algebraica:

$$(x \oplus y)' = (xy' + x'y)' = (x' + y)(x + y') = xy + x'y'$$

Función O-Exclusivo

 

a) Con compuertas AND-OR-NOT

 

b) Con compuertas NAND

FIGURA 3-32
Implementaciones del OR exclusivo

Funciones Par e Impar

96 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

		<i>BC</i>		<i>B</i>	
		00	01	11	10
<i>A</i>	0		1		1
	1	1		1	

a) Función impar
 $F = A \oplus B \oplus C$

		<i>BC</i>		<i>B</i>	
		00	01	11	10
<i>A</i>	0	1		1	
	1		1		1


b) Función par
 $F = (A \oplus B \oplus C)'$

FIGURA 3-33


Mapa para una función OR exclusivo de tres variables

Funciones Par e Impar
 
$$\begin{aligned} A \oplus B \oplus C &= (AB' + A'B)C' + (AB + A'B')C \\ &= AB'C' + A'BC' + ABC + A'B'C \\ &= \Sigma(1, 2, 4, 7) \end{aligned}$$



a) Función impar de tres entradas

 

b) Función par de tres entradas

FIGURA 3-34

Diagrama lógico de funciones impar y par

Función Par e Impar

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00		1		1
	01	1		1	
	11		1		1
	10	1		1	

D

B

a) Función impar
 $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00	1		1	
	01		1		1
	11	1		1	
	10		1		1

D

B

b) Función par
 $F = (A \oplus B \oplus C \oplus D)'$

FIGURA 3-35

Mapa de una función OR exclusivo de cuatro variables

Función Par e Impar

$$\begin{aligned} A \oplus B \oplus C \oplus D &= (AB' + A'B) \oplus (CD' + C'D) \\ &= (AB' + A'B)(CD + C'D') + (AB + A'B')(CD' + C'D) \\ &= \Sigma(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14) \end{aligned}$$

Generador de Paridad Par


98 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

Tabla 3-4


Tabla de verdad de un generador de paridad par

Mensaje de tres bits			Bit de paridad
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>P</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Generador de Paridad Par

 

a) Generador de paridad par de tres bits

 

b) Verificador de paridad par de cuatro bits

FIGURA 3-36

Diagrama lógico de un generador y un verificador de paridad

Generador de Paridad

Tabla 3-5

Tabla de verdad de un verificador de paridad par

Cuatro bits recibidos				Verificador de errores de paridad
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>P</i>	<i>C</i>
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-1

```
//Descripción del circuito simple de la fig. 3-37
module circuito_smpl (A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and g1(e,A,B);
    not g2(y, C);
    or g3(x,e,y);
endmodule
```

 


FIGURA 3-37
Circuito para ilustrar HDL

Lenguajes de Descripción de Hardware

102 Capítulo 3 Minimización en el nivel de compuertas

Retardos de compuerta

Cuando se usa HDL para hacer simulaciones, tal vez sea necesario especificar la magnitud del retardo que hay entre la entrada y la salida de las compuertas. En Verilog, el retardo se especifica en términos de *unidades de tiempo* y el símbolo #. La asociación de la unidad de tiempo con el tiempo físico se efectúa con la directriz de compilador **``timescale`**. (Las directrices al compilador inician con el símbolo ``` (acento grave).) Tales directrices se especifican antes de declarar módulos. Un ejemplo de directriz de escala de tiempo es:

```
`timescale 1ns/100ps
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-2

```
//Descripción de circuito con retardo
module circuito_con_retardo(A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and #(30) g1(e,A,B);
    or #(20) g3(x,e,y);
    not #(10) g2(y,C);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

Tabla 3-6

Salida de las compuertas después del retardo

	Unidades de tiempo	Entrada	Salida
	(ns)	ABC	y e x
Inicial	—	000	1 0 1
Cambio	—	111	1 0 1
	10	111	0 0 1
	20	111	0 0 1
	30	111	0 1 0
	40	111	0 1 0
	50	111	0 1 1

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-3

```
//Estímulo para el circuito simple
module stimcrct;
reg A,B,C;
wire x,y;
circuito_con_retardo ccr(A,B,C,x,y);
initial
    begin
        A = 1'b0; B = 1'b0; C = 1'b0;
        #100
        A = 1'b1; B = 1'b1; C = 1'b1;
        #100 $finish;
    end
endmodule

//Descripción de circuito con retardo
module circuito_con_retardo (A,B,C,x,y);
    input A,B,C;
    output x,y;
    wire e;
    and #(30) g1(e,A,B);
    or #(20) g3(x,e,y);
    not #(10) g2(y,C);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware

 


FIGURA 3-38

Salida de la simulación del ejemplo HDL 3-3

Lenguajes de Descripción de Hardware

Ejemplo HDL 3-4

```
//Circuito especificado con expresiones booleanas
module circuit_bln (x,y,A,B,C,D);
    input A,B,C,D;
    output x,y;
    assign x = A | (B & C) | (~B & D);
    assign y = (~B & C) | (B & ~C & ~D);
endmodule
```

Lenguajes de Descripción de Hardware


Ejemplo HDL 3-5

```
//Primitiva definida por el usuario (UDP)
primitive crctp (x,A,B,C);
    output x;
    input A,B,C;
//Tabla de verdad para  $x(A,B,C) = \Sigma(0,2,4,6,7)$ 
    table
//      A   B   C   :   x   (Esto es sólo un comentario)
//      0   0   0   :   1;
//      0   0   1   :   0;
//      0   1   0   :   1;
//      0   1   1   :   0;
//      1   0   0   :   1;
//      1   0   1   :   0;
//      1   1   0   :   1;
//      1   1   1   :   1;
    endtable
endprimitive

//Crear una copia de la primitiva
module declare_crctp;
    reg x,y,z;
    wire w;
    crctp (w,x,y,z);
endmodule
```

LÓGICA COMBINACIONAL

ALGUNOS MÓDULOS BÁSICOS

 

Circuitos Combinacionales

- ▶ Esquema General

 


FIGURA 4-1

Diagrama de bloques de un circuito combinacional

Circuitos Combinacionales

► Análisis

 


FIGURA 4-2

Diagrama lógico para el ejemplo de análisis

Circuitos Combinacionales

► Ejemplo de Diseño

Tabla 4-2

Tabla de verdad para el ejemplo de conversión de código

Entrada BCD				Salida código exceso-3			
A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

Circuitos Combinacionales

► Ejemplo de Diseño

Sección 4-3 Procedimiento de diseño

117

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00	1			1
	01	1			1
	11	X	X	X	X
	10	1		X	X
		D			

$z = D'$

		CD		C	
		00	01	11	10
AB	00	1		1	
	01	1		1	
	11	X	X	X	X
	10	1		X	X
		D			

$y = CD + C'D'$

Circuitos Combinacionales

► Ejemplo de Diseño

 


FIGURA 4-3

Mapas para el convertidor de código BCD a exceso-3

Circuitos Combinacionales

► Ej:

 


FIGURA 4-4

Diagrama lógico para el convertidor de código BCD a exceso-3

Ejemplo de un Sumador Restador

- Semisumador


Tabla 4-3
Semisumador

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


Ejemplo de un Sumador Restador

► Semisumador

Capítulo 4 Lógica combinacional

 
 
$$\begin{aligned} \text{a) } S &= xy' + x'y \\ C &= xy \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{b) } S &= x \oplus y \\ C &= xy \end{aligned}$$

FIGURA 4-5

Implementación de semisumador

Ejemplo de un Sumador Restador

- ▶ Sumador Completo

Tabla 4-4
Sumador completo

x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Ejemplo de un Sumador Restador

► Sumador Completo

Sección 4-4 Sumador-restador binario

121

		yz		y	
		00	01	11	10
x	0		1		1
	1	1		1	

z

$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

		yz		y	
		00	01	11	10
x	0			1	
	1		1	1	1

z

$$\begin{aligned} C &= xy + xz + yz \\ &= xy + xy'z + x'yz \end{aligned}$$

FIGURA 4-6

Mapas para el sumador completo

Ejemplo de un Sumador Restador

► Sumador Completo

 


FIGURA 4-7

Implementación de un sumador completo como suma de productos

Ejemplo de un Sumador Restador

► Sumador Completo

122 Capítulo 4 Lógica combinacional

 


FIGURA 4-8

Implementación de un sumador completo con dos semisumadores y una compuerta OR

Ejemplo de Sumador Restador

- Sumador Completo

 


FIGURA 4-9

Sumador de cuatro bits

Ejemplo de Sumador Restador

- ▶ Sumador Completo

 


FIGURA 4-10

Sumador completo en el que se indican P y G

Ejemplo de Sumador Restador

► Acarreo Anticipado

Considere el circuito del sumador completo que se aprecia en la figura 4-10. Si definimos dos nuevas variables binarias

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$

la suma y el acarreo se expresarán así:

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

Ejemplo de Sumador Restador

- ▶ Acarreo Anticipado

C_0 = acarreo de entrada

$$C_1 = G_0 + P_0C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0C_0) = G_1 + P_1G_0 + P_1P_0C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2C_2 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1G_0 + P_2P_1P_0C_0$$

Ejemplo de Sumador Restador

Sección 4-4 Sumador-restador binario 125

 


FIGURA 4-11

Diagrama lógico del generador de acarreo anticipado

Ejemplo de Sumador Restador

 


FIGURA 4-12

Sumador de cuatro bits con acarreo anticipado

Ejemplo de Sumador Restador

 


FIGURA 4-13

Sumador-restador de cuatro bits

Ejemplo de Multiplicador Binario

		B_1	B_0
	A_1	A_0	
	A_0B_1	A_0B_0	
A_1B_1	A_1B_0		
C_3	C_2	C_1	C_0

 


FIGURA 4-15

Multiplicador binario de dos bits por dos bits

Ejemplo de Multiplicador Binario

 


FIGURA 4-16
Multiplicador binario de 4 bits por 3 bits

DECODIFICADORES

Sección 4-8 Decodificadores

 


FIGURA 4-18
Decodificador de 3 a 8 líneas


DECODIFICADORES

Tabla 4-6

Tabla de verdad de un decodificador de 3 a 8 líneas

Entradas			Salidas							
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₅	<i>D</i> ₆	<i>D</i> ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

DECODIFICADORES

 

a) Diagrama lógico

<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	<i>X</i>	<i>X</i>	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

b) Tabla de verdad

FIGURA 4-19

Decodificador de 2 a 4 líneas con entrada habilitadora

DECODIFICADORES

 


FIGURA 4-20

Decodificador 4×16 construido con dos decodificadores 3×8

Implementación de lógica con decodificadores

- Suma de Productos


 


FIGURA 4-21


Implementación de un sumador completo con un decodificador

MULTIPLEXORES

► De 2 a 1

 

a) Diagrama lógico

 


b) Diagrama de bloque

FIGURA 4-24
Multiplexor de 2 líneas a 1

MULTIPLEXORES

► De 4 a 1

 

a) Diagrama lógico

s_1	s_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

b) Tabla de función

FIGURA 4-25
Multiplexor de 4 líneas a 1

MULTIPLEXORES


 


FIGURA 4-26
Multiplexor cuádruple de 2 líneas a 1

IMPLEMENTACIÓN DE LÓGICA CON MULTIPLEXORES

x	y	z	F	
0	0	0	0	$F = z$
0	0	1	1	
0	1	0	1	$F = z'$
0	1	1	0	
1	0	0	0	$F = 0$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$F = 1$
1	1	1	1	

a) Tabla de verdad

 

b) Implementación con multiplexor

FIGURA 4-27

Implementación de una función booleana con un multiplexor

IMPLEMENTACIÓN DE LÓGICA CON MULTIPLEXORES

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>	
0	0	0	0	0	$F = D$
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	$F = D$
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	$F = D'$
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	$F = 0$
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	$F = 0$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	$F = D$
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	$F = 1$
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	$F = 1$
1	1	1	1	1	

 


FIGURA 4-28

Implementación de una función de cuatro entradas con un multiplexor

IMPLEMENTACIÓN DE LÓGICA CON BUFFERS DE ALTA CON ALTA IMPEDANCIA


 


FIGURA 4-30


Multiplexores con compuertas de tres estados

Memoria y Lógicas Programables

 256 Capítulo 7 Memoria y lógica programable



a) Símbolo convencional

 

b) Símbolo de arreglo lógico

FIGURA 7-1

Diagramas convencional y de arreglo lógico para la compuerta OR

Read Only Memories ROM

 


FIGURA 7-9

Diagrama de bloques de ROM

Read Only Memories ROM

 


FIGURA 7-10

Lógica interna de una ROM de 32×8

Implementando Combinacionales con ROM

272 Capítulo 7 Memoria y lógica programable

Tabla 7-3
Tabla de verdad de ROM (parcial)

Entradas					Salidas							
I4	I3	I2	I1	I0	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
		⋮					⋮					
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1

Implementando Combinacionales con ROM

 


FIGURA 7-11

Programación de la ROM según la tabla 7-3

Programmable Logic Devices (PLDs)

276 Capítulo 7 Memoria y lógica programable

 
 


FIGURA 7-13
Configuración básica de tres PLD

Programmable Logic Devices (PLDs)

Sección 7-6 Arreglo de lógica programable 277

 


FIGURA 7-14

PLA con tres entradas, cuatro términos producto y dos salidas

Programmable Logic Devices (PLDs)

 


FIGURA 7-16

PAL con cuatro entradas, cuatro salidas y una estructura AND-OR de anchura tres